

Exercícios Aula 04

PLC SIMULATOR: <https://app.plcsimulator.online/izqkpRtSwt1Re3AYlaOL>

CircuitVerse: <https://circuitverse.org/users/459026/projects/aula-04-f54d038b-05cf-4f81-a45b-5e0ff6336f17>

ID	Pré-Condição	Ação	Esperado	Obtido	Por quê?
T01	G=1 E=0	S=1	M=1	1	Todas as condições da porta AND foram atendidas ao mesmo tempo.
T02	S=1; E=0	G=0	M=0	0	Ao remover G, a lógica é interrompida e M é desativada.
T03	S=1 G=1	E=1	M=0	0	A emergência interrompe o fluxo lógico, fazendo com que o inversor NOT envie 0 para a porta AND ou que o contato negado seja aberto no Ladder.
T04	MA=1	CB=1	MB=0	0	Com o Motor A ligado, a realimentação do intertravamento impede o acionamento do Motor B.
T05	qualquer estado	E=1	Saídas perigosas=0	0	A emergência funciona como uma inibição geral, desligando os motores independentemente da situação atual.